
## ĐỀ THI HỌC KỲ 2/2011-2012

Môn: Tín hiệu và hệ thống – ngày thi: 13/06/2012

Thời gian: 110 phút không kể chép đề

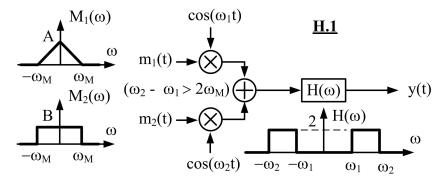**Bài 1**. Cho hệ thống trên  $\underline{H.1}$ . (a) Hãy xác định và vẽ phổ  $Y(\omega)$  của tín hiệu y(t); (b) Xác định và vẽ sơ đồ khối của hệ thống tách  $m_1(t)$  và  $m_2(t)$  từ y(t).



**Bài 2**. Cho hệ thống lấy mẫu lý tưởng với chu kỳ lấy mẫu  $T_s$  trên hình  $\underline{H.2}$ . (a) Theo định lý lấy mẫu thì chu kỳ lấy mẫu lớn nhất  $(T_{smax})$  là bao nhiêu, vẽ  $Y(\omega)$  tương ứng (b) Nếu  $T_s=2\pi/\omega_2$ , hãy xác định và vẽ  $Y(\omega)$ ; (c) Xác định sơ đồ khối khôi phục lại f(t) từ y(t) cho cả hai trường hợp trong câu (a) và câu (b).

**Bài 3**. Để thực hiện một mạch điện tử tương đương dùng Op-amp cho một hệ thống LTI là "hộp đen" – chỉ biết ngõ vào và ra, hãy thực hiện các bước sau: (a) Cấp f(t)=u(t) vào ngõ vào và đo ngõ ra là  $y(t)=[e^{-5t}-(2/\sqrt{3})\sin(5\sqrt{3}t)]e^{-5t}u(t)$ , xác định hàm truyền H(s) của hệ thống; (b) Vẽ sơ đồ khối thực hiện hệ thống bằng 2 cách khác nhau; (c) Thực hiện hệ thống bằng mạch điện dùng Op-amp.

Bài 4. Vẽ đáp ứng biên độ và đáp ứng pha (biểu đồ Bode) của hệ thống LTI có hàm truyền:

$$H(s) = \frac{1000s^3}{(s+100)(s^2+100s+10^4)(s+1000)}$$

**Bài 5**. Xác định hàm truyền H(s) của bộ lọc thông thấp Butterworth có  $\omega_p$ =1000 (rad/s),  $\omega_s$ =5000 (rad/s), độ lợi trong dãi thông không nhỏ hơn  $G_p$ = -2dB và độ lợi trong dãi chắn không lớn hơn  $G_s$ = -55dB. Tính độ lợi nhỏ nhất trong dãi thông và độ lợi lớn nhất trong dãi chắn của bộ lọc đã được thiết kế.

Ghi chú: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu, được xem bảng CT ở mặt sau của đề thi.

- Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi

## Cho biết:

A. Các cặp biến đổi Fourier thông dụng:

$$\delta(t) \leftrightarrow 1 \qquad rect\left(\frac{t}{\tau}\right) \leftrightarrow \tau \sin c\left(\frac{\omega \tau}{2}\right) \qquad \Delta\left(\frac{t}{\tau}\right) \leftrightarrow \frac{\tau}{2} \sin c^2\left(\frac{\omega \tau}{4}\right)$$

$$e^{-at}u(t); a > 0 \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega} \qquad t^n e^{-at}u(t); a > 0 \leftrightarrow \frac{n!}{\left(a+j\omega\right)^{n+1}} \qquad u(t) \leftrightarrow \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \qquad \sin \omega_0 t \leftrightarrow j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

B. Các cặp biến đổi Laplace thông dụng:

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$
  $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$   $e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$   $\cos(bt)u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2+b^2}$   $\sin(bt)u(t) \leftrightarrow \frac{b}{s^2+b^2}$ 

C. Bộ lọc thông thấp Butterworth:

- Đáp ứng biên độ: 
$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$$

- Đa thức Butterworth cho ở dạng các hệ số:

n	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$a_4$	a <sub>5</sub>
2	1.41421356				
3	2.00000000	2.00000000			
4	2.61312593	3.41421356	2.61312593		
5	3.23606798	5.23606798	5.23606798	3.23606798	
6	3.86370331	7.46410162	9.14162017	7.46410162	3.86370331

- Đa thức Butterworth cho ở dạng thừa số:

n	$B_n(s)$	
1	s+1	
2	$s^2 + 1.41421356s + 1$	
3	$(s+1)(s^2+s+1)$	
4	$(s^2 + 0.76536686s + 1)(s^2 + 1.84775907s + 1)$	
5	$(s+1)(s^2+0.61803399s+1)(s^2+1.931803399s+1)$	
6	$(s^2 + 0.51763809s + 1)(s^2 + 1.41421356s + 1)(s^2 + 1.93185165s + 1)$	